

Unité de transmission/réception série asynchrone – version sans bit de parité

ASR 2025 - V1

Plan de la présentation

1 Introduction

- L'UART
- La liaison RS232

2 Description de l'UART à réaliser (1ère partie)

- Description du projet
- Génération des signaux contrôlant l'émission et la réception
- L'unité de contrôle de l'UART (fournie)
- L'unité d'émission

Plan de la présentation

1 Introduction

- L'UART
- La liaison RS232

2 Description de l'UART à réaliser (1ère partie)

- Description du projet
- Génération des signaux contrôlant l'émission et la réception
- L'unité de contrôle de l'UART (fournie)
- L'unité d'émission

UART : Universal Asynchronous Receiver Transmitter

- contrôleur d'entrée/sortie pour le mode RS232
- RS232 : liaison série point à point utilisée pour connecter des modems, des souris, ...
- remplacé par le bus USB
- Plusieurs modèles :
 - 8250 : registres de 8 bits
 - 16450 : registres de 16 bits
 - 16550 : registres de 16 bits + utilisation de FIFOs

Plan de la présentation

1 Introduction

- L'UART
- La liaison RS232

2 Description de l'UART à réaliser (1ère partie)


- Description du projet
- Génération des signaux contrôlant l'émission et la réception
- L'unité de contrôle de l'UART (fournie)
- L'unité d'émission

La liaison RS232, ça me dit quelque chose ...

- Jamais entendu parlé ?



- Où ça se branche ?

 


- Nexys 4 ? => Port USB

La liaison RS232, qu'est-ce que c'est ?


- Transmission série bidirectionnelle (half-duplex ou full-duplex)
- Transmission asynchrone → délimiteurs
 - 1 bit de start
 - 1, 1.5, ou 2 bits de stop
- Détection d'erreur : bit de parité

Exemple de transmission RS232

 

La liaison RS232, comment ça marche ?

 
- Transmission orientée bit
- Resynchronisation du récepteur à la réception du bit de Start
- Contrôle de flux :
 - logiciel : caractère XON (0x11) = prêt à recevoir, caractère XOFF (0x13) = demande de suspension de la réception
 - matériel : 2 fils supplémentaires : l'émetteur désire émettre (RTS - Ready to Send), le récepteur est prêt à recevoir (CTS - Clear to Send)



La liaison RS232, les signaux transmis


Niveaux électriques

 - 1 logique → tension comprise entre -3V et -25V
- 0 logique → tension comprise entre +3V et +25V
- ex : transmission de 45 (en hexadécimal) avec 1 bit de stop et sans parité




La liaison RS232, gestion de l'asynchronisme

 - chez l'émetteur, fréquence d'émission 9,6 kHz :




- chez le récepteur :

 


La liaison RS232, gestion de l'asynchronisme (suite)

- mais dérive des horloges :

 


La liaison RS232, gestion de l'asynchronisme (suite)

■ le cas pire :

 

La liaison RS232, gestion de l'asynchronisme (fin)

 - la solution : détecter au plus tôt le changement de la ligne par surséchantillonnage à la réception



- fréquence de réception = 155 kHz, soit 16x la fréquence d'émission

Plan de la présentation


1 Introduction

- L'UART
- La liaison RS232

2 Description de l'UART à réaliser (1ère partie)

- Description du projet
- Génération des signaux contrôlant l'émission et la réception
- L'unité de contrôle de l'UART (fournie)
- L'unité d'émission

Schéma global de l'UART

 


L'interface en VHDL :

```
entity UART is
  port (
    clk, reset : in  std_logic;
    cs, rd, wr  : in  std_logic;
    RxD        : in  std_logic;
    TxD        : out std_logic;
    IntR, IntT  : out std_logic;
    addr       : in  std_logic_vector(1 downto 0);
    data_in    : in  std_logic_vector(7 downto 0);
    data_out   : out std_logic_vector(7 downto 0);
  end UART;
```

L'UART à réaliser


- L'horloge `clk` du circuit ($\equiv$ PC) a une fréquence de 1550 kHz
- Le système se découpe en 4 unités :
 - unité de génération des signaux contrôlant l'émission et la réception : **clkUnit**
 - unité de contrôle qui gère le registre de contrôle (fournie) : **ctrlUnit**
 - unité d'émission : **TxUnit**
 - unité de réception : **RxUnit**

Schéma interne de l'UART

 

Attention : toutes les connexions ne sont pas représentées.

Schéma interne de l'UART

 

- └ Description de l'UART à réaliser (1ère partie)
- └ Génération des signaux contrôlant l'émission et la réception

Plan de la présentation

1 Introduction


- L'UART
- La liaison RS232

2 Description de l'UART à réaliser (1ère partie)

- Description du projet
- Génération des signaux contrôlant l'émission et la réception
- L'unité de contrôle de l'UART (fournie)
- L'unité d'émission

- └ Description de l'UART à réaliser (1ère partie)
- └ Génération des signaux contrôlant l'émission et la réception

L'interface de l'unité clkUnit

 

```
entity clkUnit is  
    port (  
        clk, reset : in  std_logic;  
        enableTX   : out std_logic;  
        enableRX   : out std_logic);  
end clkUnit;
```

Implantation de cette unité

Cette Unité génère deux signaux


- enableTX, signal de contrôle de l'émission, à '1' pendant une période de `clk`, avec une fréquence de 9,6 kHz ;
enableTX peut être vue comme une "horloge", 160 fois plus lente que `clk`
- enableRX, signal de contrôle de la réception, à '1' pendant une période de `clk`, avec une fréquence de 155 kHz ;
enableRX peut être vue comme une "horloge", 10 fois plus lente que `clk`

Attention : ils ne sont pas des horloges au sens VHDL du terme et ne seront pas utilisés pour commander des processus sensibles à leurs fronts.

- Description de l'UART à réaliser (1ère partie)

- Génération des signaux contrôlant l'émission et la réception

 Le comportement de l'unité de gestion des horloges



- tant que reset=0, les signaux enableRX et enableTX n'évoluent pas
- tous les 160 tops d'horloge clk, enableTX passe à 1 **pour une période** de clk et vaut 0 autrement
- tous les 10 tops d'horloge clk, enableRX passe à 1 **pour une période** de clk et vaut 0 autrement

└ Description de l'UART à réaliser (1ère partie)

└ L'unité de contrôle de l'UART (fournie)

Plan de la présentation

1 Introduction

- L'UART
- La liaison RS232

2 Description de l'UART à réaliser (1ère partie)

- Description du projet
- Génération des signaux contrôlant l'émission et la réception
- L'unité de contrôle de l'UART (fournie)
- L'unité d'émission

Rôle de l'unité de contrôle (1)

- Fournir les signaux d'interruption IntR et IntT au processeur
 - lorsqu'une donnée a été reçue par l'unité de réception, un front descendant sur IntR indique au processeur qu'il peut demander la lecture de l'octet présent dans le registre de réception
 - lorsque l'unité d'émission est disponible, un front descendant sur IntT indique au processeur qu'il peut émettre un nouvel octet

Rôle de l'unité de contrôle (2)

- Gérer le registre de contrôle ctrlReg en utilisant les signaux fournis par les unités d'émission et de réception
 - le processeur pourra lire ce registre en position addr=01 et en envoyant un signal de lecture (i.e. sélection de l'UART par cs et commande lecture rd)


Res	Res	Res	Res	TxRdy	RxRdy	FErr	OErr
-----	-----	-----	-----	-------	-------	------	------

- TxRdy : l'UART est prête à émettre
- RxRdy : l'UART a reçu une donnée valide
- FErr : la trame transmise est erronée
- OErr : le processeur n'a pas lu à temps la donnée reçue

└ Description de l'UART à réaliser (1ère partie)

└ L'unité de contrôle de l'UART (fournie)

Interface de l'unité de contrôle

 

```
entity ctrlUnit is
  port (
    clk, reset      : in  std_logic;
    rd, cs          : in  std_logic;
    DRdy, FErr, OErr : in  std_logic;
    BufE, RegE      : in  std_logic;
    IntR            : out std_logic;
    IntT            : out std_logic;
    ctrlReg         : out std_logic_vector(7 downto 0));
end ctrlUnit;
```

Plan de la présentation


1 Introduction

- L'UART
- La liaison RS232

2 Description de l'UART à réaliser (1ère partie)


- Description du projet
- Génération des signaux contrôlant l'émission et la réception
- L'unité de contrôle de l'UART (fournie)
- L'unité d'émission

Interface de l'unité d'émission

 

```
entity TXUnit is
  port (
    clk, reset : in std_logic;
    enable     : in std_logic;
    ld        : in std_logic;
    txd       : out std_logic;
    regE      : out std_logic;
    bufE      : out std_logic;
    data      : in std_logic_vector(7 downto 0)
  );
end TXUnit;
```

Composants de l'unité d'émission

 


L'émetteur se compose de :

- un **registre BufferT** qui permet de mettre en attente une nouvelle donnée lorsqu'une donnée est en train d'être émise. Le signal **BufE** (*Buffer Enable*) permet de savoir si le buffer est vide ($\text{BufE} = 1$) ou pas ($\text{BufE} = 0$),
- un **registre RegisterT**, registre d'émission utilisé par le circuit contrôle d'émission au cours de la transmission de la donnée. Le signal **RegE** (*Register Enable*) permet de savoir si ce registre est vide ($\text{RegE} = 1$) ou pas ($\text{RegE} = 0$),
- un **circuit de contrôle d'émission** qui positionne les bits à émettre sur la ligne TxD à chaque fois que **enable** ($= \text{enableTX}$) l'autorise.


Fonctionnement de l'unité d'émission

 - 1 initialement le buffer et le registre sont libres (bufE=1 et regE=1)




Fonctionnement de l'unité d'émission

 - 1 initialement le buffer et le registre sont libres (bufE=1 et regE=1)
- 2 chargement d'une donnée dans le buffer (bufE=0 et regE=1)




Fonctionnement de l'unité d'émission

 - 1 initialement le buffer et le registre sont libres (bufE=1 et regE=1)
- 2 chargement d'une donnée dans le buffer (bufE=0 et regE=1)
- 3 déchargement du buffer dans le registre d'émission (bufE=1 et regE=0), le buffer est libre → **le processeur peut demander à émettre un nouveau caractère**




Fonctionnement de l'unité d'émission

 - 1 initialement le buffer et le registre sont libres (bufE=1 et regE=1)
- 2 chargement d'une donnée dans le buffer (bufE=0 et regE=1)
- 3 déchargement du buffer dans le registre d'émission (bufE=1 et regE=0), le buffer est libre → **le processeur peut demander à émettre un nouveau caractère**
- 4 envoi du bit de start quand enableTx vaut 1




Fonctionnement de l'unité d'émission

 - 1 initialement le buffer et le registre sont libres (bufE=1 et regE=1)
- 2 chargement d'une donnée dans le buffer (bufE=0 et regE=1)
- 3 déchargement du buffer dans le registre d'émission (bufE=1 et regE=0), le buffer est libre → **le processeur peut demander à émettre un nouveau caractère**
- 4 envoi du bit de start quand enableTx vaut 1
- 5 envois successifs des données quand enableTx vaut 1




Fonctionnement de l'unité d'émission

- 1 initialement le buffer et le registre sont libres (bufE=1 et regE=1)
- 2 chargement d'une donnée dans le buffer (bufE=0 et regE=1)
- 3 déchargement du buffer dans le registre d'émission (bufE=1 et regE=0), le buffer est libre → **le processeur peut demander à émettre un nouveau caractère**
- 4 envoi du bit de start quand enableTx vaut 1
- 5 envois successifs des données quand enableTx vaut 1
- 6 envoi du bit de stop quand enableTx vaut 1, le registre est libre à nouveau (bufE=1 et regE=1)

 

Test de l'unité d'émission

 
- Emission d'un unique caractère 0x55 ('U') :



Test de l'unité d'émission

Émission de 2 caractères à la suite :

 - Emission du caractère 0x55 et acquisition du caractère 0x45 ('E') :



Le curseur jaune délimite le bit de stop du premier caractère et le bit de start du second caractère.